Generating $N = 4$ Timing Signals

4-Bit Shift Register

Start/Init
(Preset 1000)

T_0
T_1
T_2
T_3

Clock

Feedback (Rotate)